

Rechnerarchitektur

Kombinatorische Logik II


Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Böhme

Wintersemester 2020/21 · 21. Oktober 2020

Was tut diese Schaltung ?



24 82 94 16

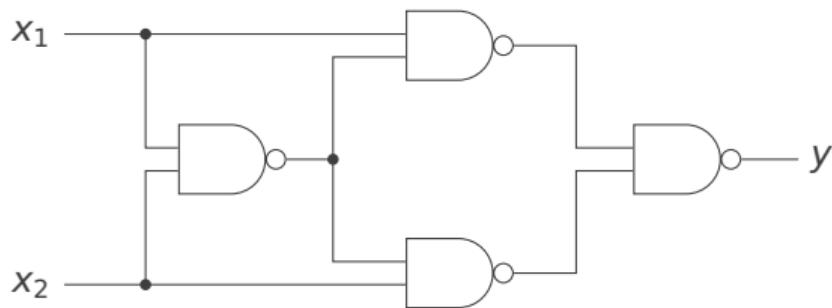

x_1	x_2	y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Bitte wählen Sie die passende Spalte für y in ARSnova.

Zugang: <https://arsnova.uibk.ac.at> mit Zugangsschlüssel **24 82 94 16**. Oder scannen Sie den QR-Kode.


Beispiel einer logischen Schaltung (W)

Gesucht Schaltung, die 1 ausgibt, wenn einer oder zwei von drei Eingängen x_1, x_2, x_3 den Wert 1 annehmen.

Wahrheitstabelle, Boolesche Funktion, Realisierung:

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
1	0	0	1 ✓
0	1	0	1 ✓
1	1	0	1 ✓
0	0	1	1 ✓
1	0	1	1 ✓
0	1	1	1 ✓
1	1	1	0
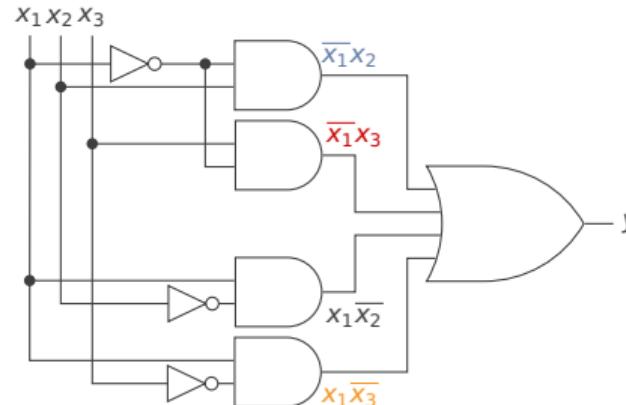
$$y = \overline{x_1}x_2 + \overline{x_1}x_3 + x_1\overline{x_2} + x_1\overline{x_3}$$




Beispiel einer logischen Schaltung (Forts.)

Gesucht Schaltung, die 1 ausgibt, wenn einer oder zwei von drei Eingängen x_1, x_2, x_3 den Wert 1 annehmen.

Alternative:


x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0
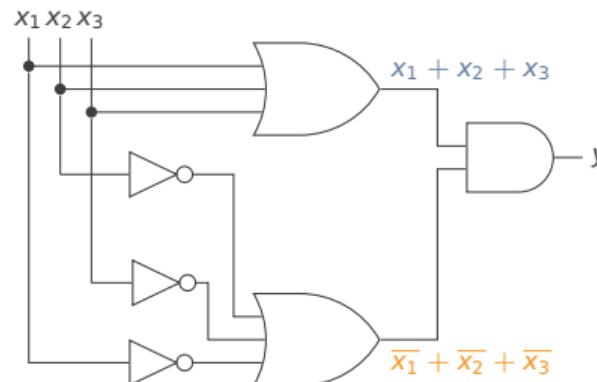
$$y = (x_1 + x_2 + x_3)(\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3})$$



Zeitverhalten eines Gatters

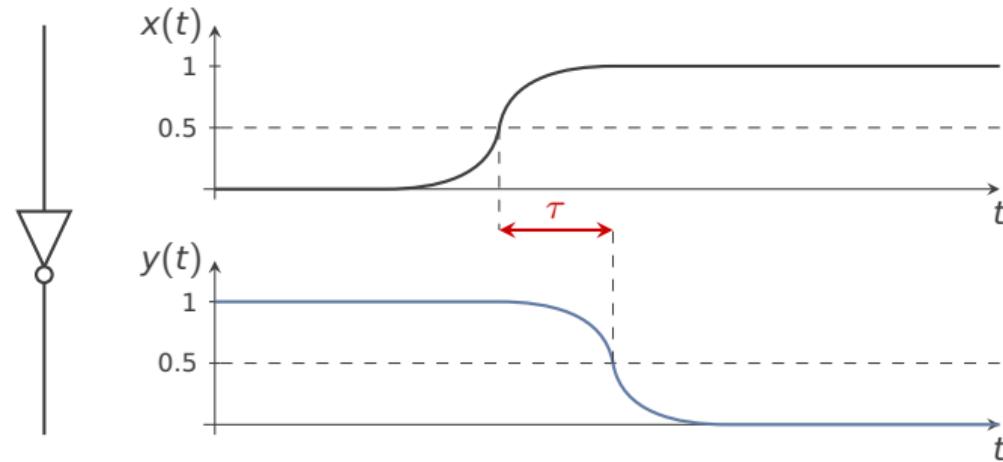Gatter sind physische Bausteine. Sie verhalten sich nicht ideal.



Das Ausgangssignal reagiert verzögert



Die Verzögerung τ ist definiert als Dauer zwischen den Zeitpunkten der Überschreitung des 50 %-Pegels an Ein- bzw. Ausgang.

Störimpulse durch Laufzeiteffekte (korrigiert)

Beispiel: Eingang x_3 steuert, ob x_1 oder x_2 am Ausgang y anliegt.

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$y = \bar{x}_3 x_1 + x_3 x_2$$

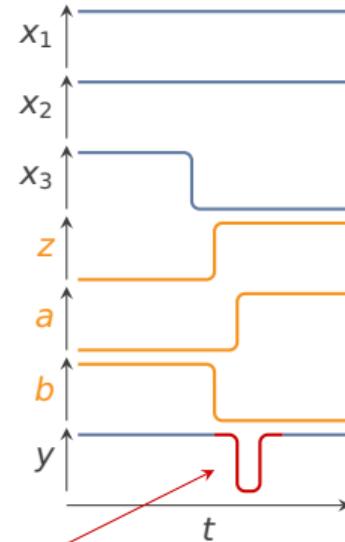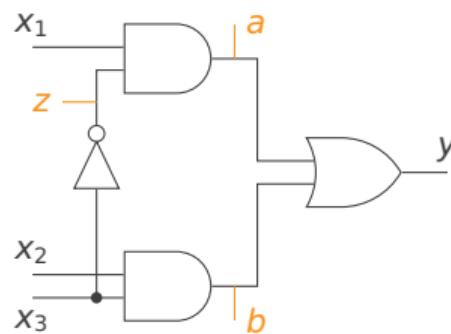


„statischer Eins-Hazard“

Die im Stream gezeigte Folie zeigte leider eine Schaltung, die nicht zu Ausdruck und Tabelle passte. Sorry.


Gliederung heute

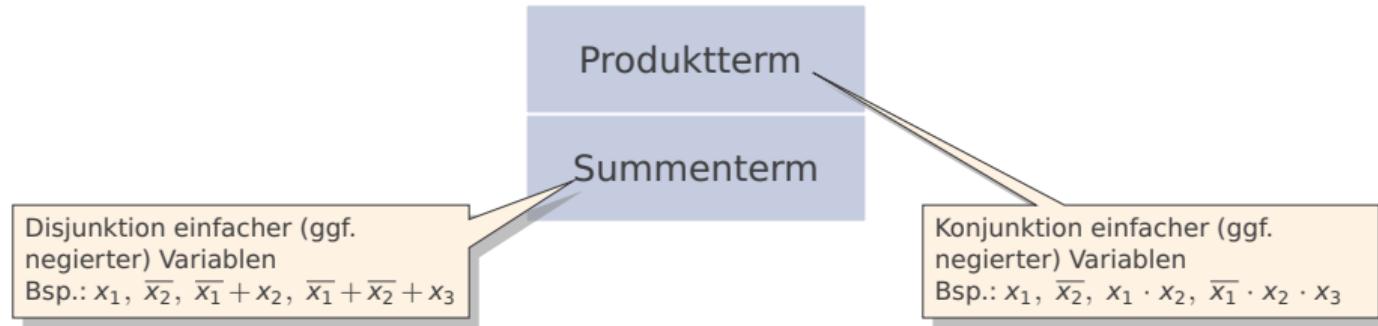- 0. Konfrontation mit der Realität
- 1. Kanonische Darstellungen**
- 2. Minimierung
- 3. Typische Schaltnetze

Systematik der Darstellung Boolescher Funktionen



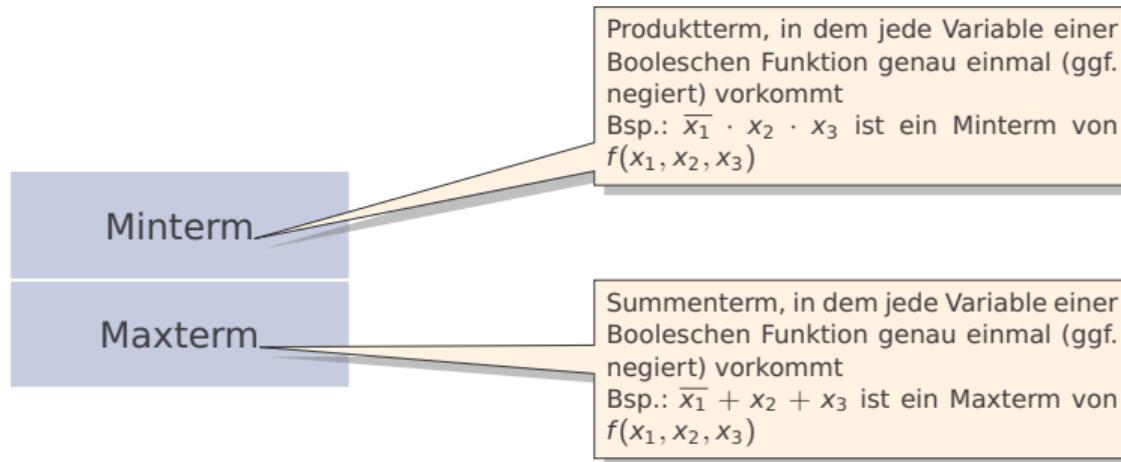Systematik der Darstellung Boolescher Funktionen



Systematik der Darstellung Boolescher Funktionen

Disjunktion von Produkttermen
(Summe von Produkten, DNF)
Bsp.: $(x_1 \cdot x_2) + (\overline{x_1} \cdot x_2 \cdot x_3)$

Disjunktive
Normalform

Konjunktion von Summentermen
(Produkt von Summen, KNF)
Bsp.: $(x_1 + x_2) \cdot (\overline{x_1} + x_2 + x_3)$

Konjunktive
Normalform

Systematik der Darstellung Boolescher Funktionen

Eindeutige Darstellung einer Booleschen Funktion f als Disjunktion von Mintermen

Bsp.:

$$(\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3) + (x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3) + (x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3)$$

Eindeutige Darstellung einer Booleschen Funktion f als Konjunktion von Maxtermen


Bsp.:

$$(\bar{x}_1 + \bar{x}_2) \cdot (\bar{x}_1 + x_2) \cdot (x_1 + \bar{x}_2)$$

Kanonische Disjunktive
Normalform (KDNF)

Kanonische Konjunktive
Normalform (KKNF)

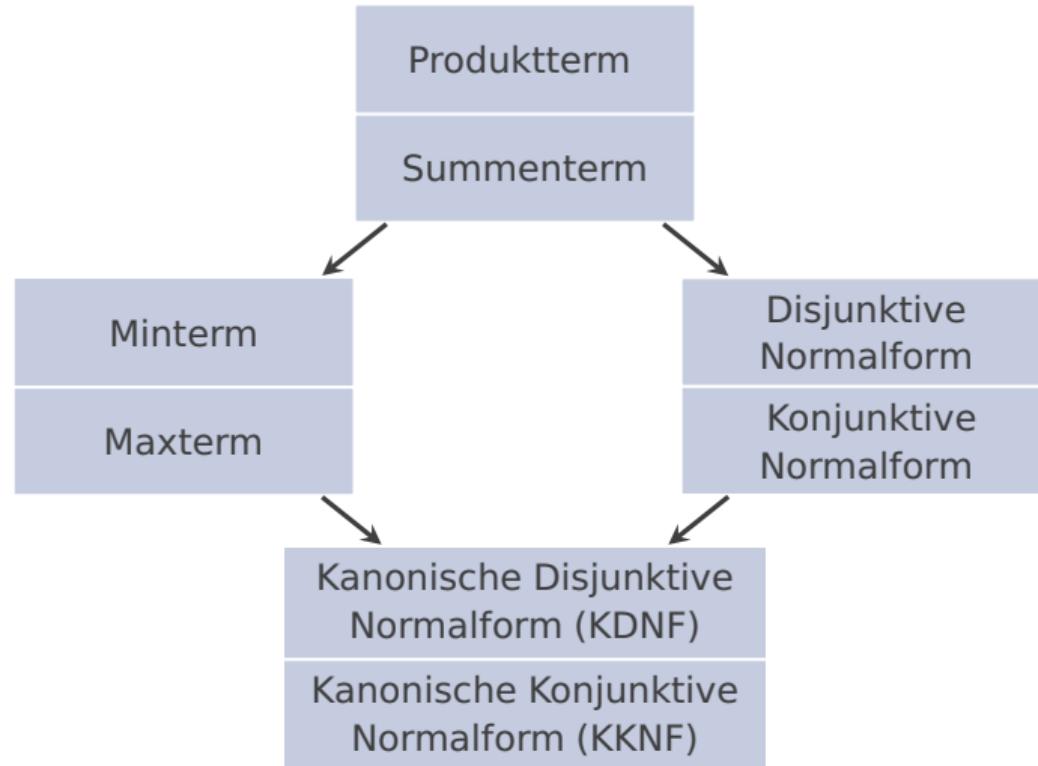Systematik der Darstellung Boolescher Funktionen



Sätze zur Darstellung Boolescher Funktionen

1. **Jede** Boolesche Funktion lässt sich als **genau eine KDNF** (Disjunktion von Mintermen) darstellen.
2. **Jede** Boolesche Funktion lässt sich als **genau eine KKNF** (Konjunktion von Maxtermen) darstellen.
3. **Jede KDNF** kann in eine KKNF umgewandelt werden.
4. **Jede KKNF** kann in eine KDNF umgewandelt werden.
5. Aufgrund der **Dualität** gilt:

$$\text{KKNF}(f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \overline{\text{KDNF}(\overline{f(x_1, x_2, \dots, x_n)})}$$

und

$$\text{KDNF}(f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \overline{\text{KKNF}(\overline{f(x_1, x_2, \dots, x_n)})}$$

Bildung der KDNF (Disjunktion von Mintermen)

aus der Wahrheitstabelle einer n -stelligen Booleschen Funktion

- **Idee:** Summe nimmt den Wert **1** an, wenn mindestens ein Summand **1** ist.
- Für jede Zeile der Wahrheitstabelle mit $f(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{1}$ wird einer der Minterme ermittelt.
- Variable x_i wird negiert, wenn in der entsprechenden Zelle der Wert der Variable 0 ist.

Beispiel			
x_1	x_2	x_3	$f(\mathbf{x})$
:	:	:	:
1	0	1	1
:	:	:	:

$\longrightarrow x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3$

Bildung der KKNF (Konjunktion von Maxtermen)

aus der Wahrheitstabelle einer n -stelligen Booleschen Funktion

- **Idee:** Produkt nimmt den Wert **0** an, wenn mindestens ein Faktor **0** ist.
- Für jede Zeile der Wahrheitstabelle mit $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ wird einer der Maxterme ermittelt.
- Variable x_i wird negiert, wenn in der entsprechenden Zelle der Wert der Variable 1 ist.

Beispiel			
x_1	x_2	x_3	$f(\mathbf{x})$
:	:	:	:
0	0	1	0 $\rightarrow (x_1 + x_2 + \overline{x_3})$
:	:	:	:

Äquivalenz von und über Normalformen

Eindeutigkeit

(Folgesätze)

- Die Darstellung einer Booleschen Funktion durch KDNF bzw. KKNF ist (abgesehen von der Reihenfolge) **eindeutig**.
- Zwei allgemeine Darstellungen Boolescher Funktionen sind **äquivalent**, wenn sie (durch Umformungen nach den Regeln der Booleschen Algebra) auf die gleiche KDNF bzw. KKNF zurückgeführt werden können.



Illustration: xkcd.com

Realisierung günstiger Schaltungen

Systematische Realisierung einer Booleschen Funktion f in drei Schritten:

1. Aufstellen der Wahrheitstabelle von f
2. Bilden der KDNF (oder KKNF) von f

$$\text{KDNF: } f(x_1, x_2) = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + \overline{x_1} \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2$$

$$\text{KKNF: } f(x_1, x_2) = \overline{x_1} + x_2$$

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



3. Schaltungstechnische Realisierung mit Gattern (hier: KKNF)

Einfache Optimierungsregel

Eine KDNF ist günstiger als eine KKNF genau dann, wenn nur für wenige Kombinationen der Eingabewerte $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$ gilt.

Bemerkungen zur technischen Realisierung

Alle Booleschen Funktionen lassen sich mit ...

- maximal **zwei Gatterebenen** realisieren, wenn alle Eingangssignale x_i sowohl einfach als auch **negiert** vorliegen,
- sonst mit maximal **drei Gatterebenen**.

Realisierung einer KDNF

- Max. 2^n AND-Gatter mit je n Eingängen (eines pro Minterm)
- Ein OR-Gatter zur Disjunktion aller Minterme (mit max. 2^n Eingängen)


Realisierung einer KKNF

- Max. 2^n OR-Gatter mit je n Eingängen (eines pro Maxterm)
- Ein AND-Gatter zur Konjunktion aller Maxterme (mit max. 2^n Eingängen)

Bemerkungen zur technischen Realisierung (Forts.)

Viele Standardbauteile realisieren Gatter mit **zwei Eingängen**.

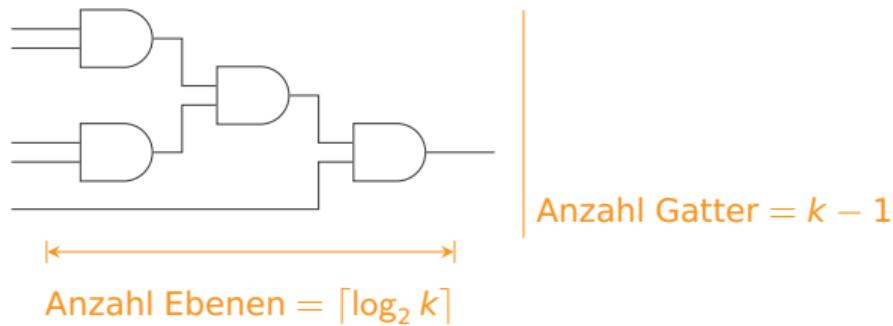Beispiel für ein Gatter mit $k = 5$ Eingängen aus Standardbauteilen:





Realisierung einer **kanonischen Normalform**:



- Max. $2^n(n - 1) + (2^n - 1) = n \cdot 2^n - 1$ Gatter (mit 2 Eingängen)
- Max. $\log_2 n + \log_2 (2^n) = \log_2 n + n$ Ebenen (aus Gattern mit 2 Eingängen)

„Universelle“ Gatter

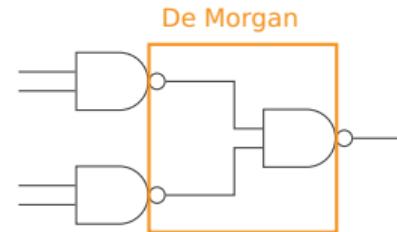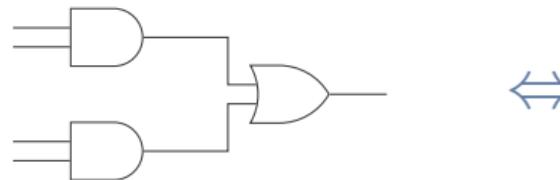NAND-Gatter zur Realisierung von [K]**DNF**



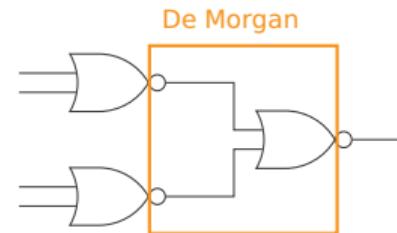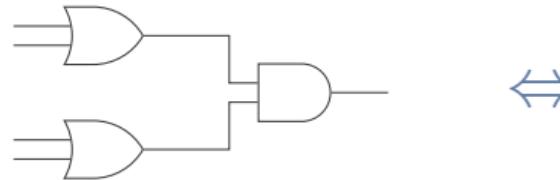NOR-Gatter zur Realisierung von [K]**KNF**



Gliederung heute

- 0. Konfrontation mit der Realität
- 1. Kanonische Darstellungen
- 2. **Minimierung**
- 3. Typische Schaltnetze

Minimierung

„Einfache“ Optimierungskriterien

- Anzahl Gatter → Anzahl **Boolescher Operationen**
- Anzahl Verbindungen
- Anzahl Produkt- bzw. Summenterme

Ansätze

- Händisches Umformen nach Regeln der Booleschen Algebra
- Graphische Verfahren (z. B. **Karnaugh-Veitch-Diagramme**)
- Algorithmen (z. B. Quine & McCluskey, auch bei vielen Variablen)

Resolutionsregeln

Für [K]DNF

Wenn sich zwei Summanden nur in **genau einer** komplementären Variable unterscheiden, dann können beide Terme durch ihren gemeinsamen Teil ersetzt werden.

Beispiel

$$x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 \cdot \color{red}{x_4} + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 \cdot \color{red}{\overline{x_4}} \Leftrightarrow x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3$$

Beweis über

- Distributivität $x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 \cdot (\color{red}{x_4 + \overline{x_4}})$ sowie (3)
- komplementäre und neutrale Elemente. (7) (6)

Siehe Folie **Axiome** aus der vergangenen Woche.

Resolutionsregeln (Forts.)

Für [K]KNF

Wenn sich zwei Faktoren nur in **genau einer** komplementären Variable unterscheiden, dann können beide Terme durch ihren gemeinsamen Teil ersetzt werden.

Beispiel

$$(x_1 + x_2 + \cancel{x_3} + \cancel{x_4}) \cdot (x_1 + x_2 + \cancel{x_3} + \cancel{x_4}) \Leftrightarrow (x_1 + x_2 + \cancel{x_4})$$


Beweis über

- Kommutativität $(x_1 + x_2 + \cancel{x_4} + \cancel{x_3}) \cdot (x_1 + x_2 + \cancel{x_4} + \cancel{x_3}) \quad (1)$
- Assoziativität $((x_1 + x_2 + \cancel{x_4}) + \cancel{x_3}) \cdot ((x_1 + x_2 + \cancel{x_4}) + \cancel{x_3}) \quad (11)$
- Distributivität $(x_1 + x_2 + \cancel{x_4}) + (\cancel{x_3} \cdot \cancel{x_3}) \quad \text{sowie} \quad (4)$
- komplementäre und neutrale Elemente. $\quad (8) \quad (5)$

Siehe Folie **Axiome** aus der vergangenen Woche.

Karnaugh–Veitch-Diagramme (KV)

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

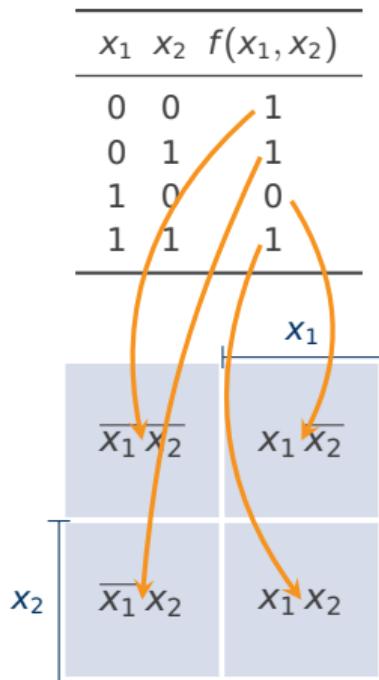

- 2-dimensionale Darstellung der Funktionswerte aus der Wahrheitstabelle
- Jedes Element der Matrix repräsentiert einen Minterm.
- Anordnung der Elemente, sodass sich zwei (zyklisch) **benachbarte Elemente im Vorzeichen genau einer Variable unterscheiden**
- Ermöglicht Zusammenfassung benachbarter Minterme

Herkunft: Maurice Karnaugh's Weiterentwicklung (1953) der Diagramme von Edward Veitch ('52)

Minimierung einer KDNF mit KV-Diagrammen

1. Gegebene KDNF: z. B. $f(x_1, x_2) = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + \overline{x_1} \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2$

2. Erstellen des KV-Diagramms:


1 für jeden Minterm mit $f(\mathbf{x}) = 1$, sonst 0

3. Markierung möglichst weniger, größer, rechteckiger und ggf. überlappender Bereiche aus 2^k Einsen, sodass alle Einsen überdeckt sind

4. Bildung einer minimalen DNF durch


Summierung von genau einem

Produktterm pro markiertem Bereich:

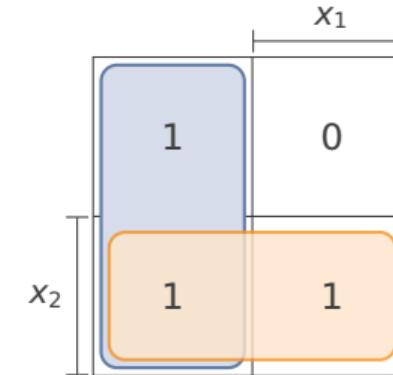


$$f(x_1, x_2) = \overline{x_1} + x_2$$


KV-Diagramme für mehrstellige Funktionen

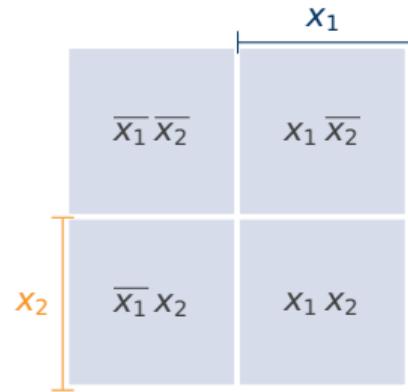

KV-Diagramme für mehrstellige Funktionen


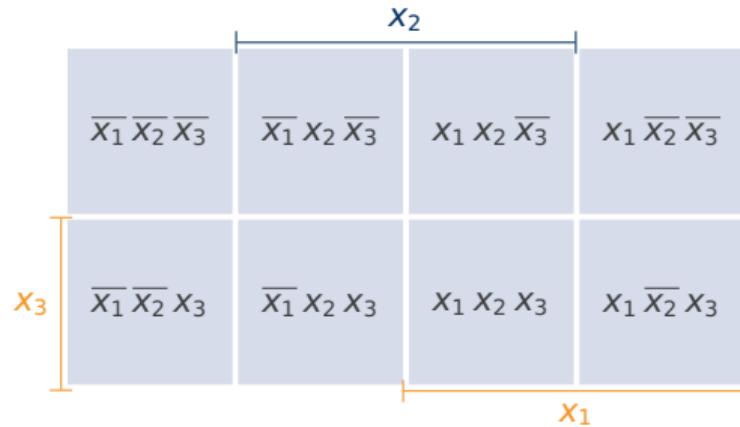


KV-Diagramme für mehrstellige Funktionen

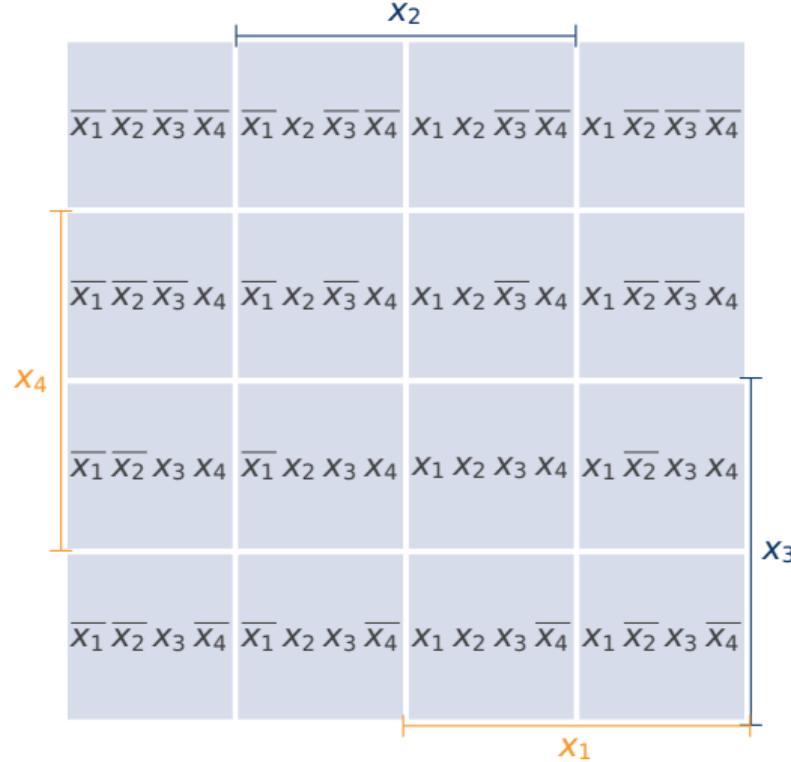

Beispiel mit zyklischer Markierung

Minimiere $y = f(x_1, x_2, x_3)$

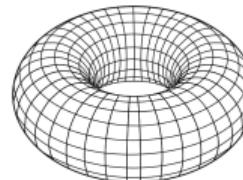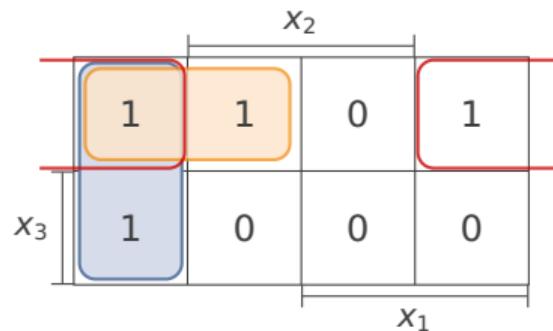

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Minimale DNF: $y = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_3} + \overline{x_2} \cdot \overline{x_3}$

Minimierung einer KKNF mit KV-Diagrammen

1. Markierung möglichst weniger, großer, rechteckiger und ggf. überlappender Bereiche aus 2^k Nullen, sodass alle Nullen überdeckt sind
2. Bildung einer DNF durch Summierung von genau einem Produktterm pro markiertem Bereich
3. Umwandlung in eine minimale KNF durch abschließende Negation

Grenzen der Karnaugh-Veitch-Diagramme

- Zyklische Markierungen können leicht übersehen werden.
- KV-Diagramme für Boolesche Funktionen mit fünf oder mehr Stellen sind ungebräuchlich.


Gliederung heute

- 0. Konfrontation mit der Realität**
- 1. Kanonische Darstellungen**
- 2. Minimierung**
- 3. Typische Schaltnetze**

Synthese von Schaltnetzen

(Wiederholung)

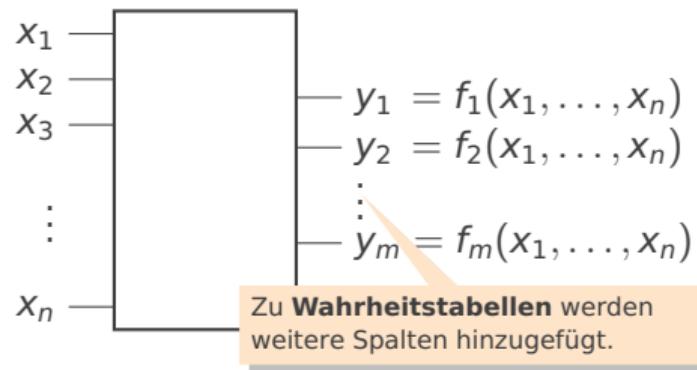Jede Schaltfunktion $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ mit $m, n \geq 1$ ist in m Boolesche Funktionen mit den gleichen n Eingangsvariablen zerlegbar:




Definition


Ein **Schaltnetz** (auch synonym: *kombinatorische Logik*) ist eine schaltungstechnische Realisierung einer Schaltfunktion.

Beispiel mit Minimierung: 2-Bit-Multiplizierer

$a \times b = y$	1. Faktor		2. Faktor		Ergebnis			
	$a_1 = x_1$	$a_0 = x_2$	$b_1 = x_3$	$b_0 = x_4$	y_3	y_2	y_1	y_0
$0 \times 0 = 0$	0	0	0	0	0	0	0	0
$0 \times 1 = 0$	0	0	0	1	0	0	0	0
$0 \times 2 = 0$	0	0	1	0	0	0	0	0
$0 \times 3 = 0$	0	0	1	1	0	0	0	0
$1 \times 0 = 0$	0	1	0	0	0	0	0	0
$1 \times 1 = 1$	0	1	0	1	0	0	0	1
$1 \times 2 = 2$	0	1	1	0	0	0	1	0
$1 \times 3 = 3$	0	1	1	1	0	0	1	1
$2 \times 0 = 0$	1	0	0	0	0	0	0	0
$2 \times 1 = 2$	1	0	0	1	0	0	1	0
$2 \times 2 = 4$	1	0	1	0	0	1	0	0
$2 \times 3 = 6$	1	0	1	1	0	1	1	0
$3 \times 0 = 0$	1	1	0	0	0	0	0	0
$3 \times 1 = 3$	1	1	0	1	0	0	1	1
$3 \times 2 = 6$	1	1	1	0	0	1	1	0
$3 \times 3 = 9$	1	1	1	1	1	0	0	1

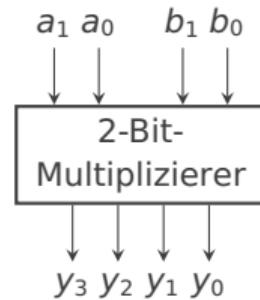

Reihenfolge für KV-Diagramm

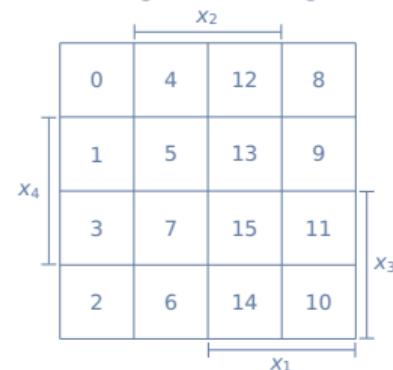

KV-Diagramme für den 2-Bit-Multiplizierer

x_2	0	0	0	0
x_4	0	1	1	0
x_3	0	1	1	0
x_1	0	0	0	0

$$\begin{aligned}y_0 &= x_2 \cdot x_4 \\&= a_0 \cdot b_0\end{aligned}$$

x_2	0	0	0	0
x_4	0	0	1	1
x_3	0	1	0	1
x_1	0	1	1	0

$$\begin{aligned}y_1 &= \overline{x_1}x_2x_3 + x_2x_3\overline{x_4} + x_1\overline{x_3}x_4 + x_1\overline{x_2}x_4 \\&= \overline{a_1}a_0b_1 + a_0b_1\overline{b_0} + a_1\overline{b_1}b_0 + a_1\overline{a_0}b_0\end{aligned}$$

x_2	0	0	0	0
x_4	0	0	0	0
x_3	0	0	0	1
x_1	0	0	1	1

$$\begin{aligned}y_2 &= x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + x_1 \cdot x_3 \cdot \overline{x_4} \\&= a_1 \cdot \overline{a_0} \cdot b_1 + a_1 \cdot b_1 \cdot \overline{b_0}\end{aligned}$$

x_2	0	0	0	0
x_4	0	0	0	0
x_3	0	0	1	0
x_1	0	0	0	0

$$\begin{aligned}y_3 &= x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 \\&= a_1 \cdot a_0 \cdot b_1 \cdot b_0\end{aligned}$$

Realisierung als minimiertes Schaltnetz


2-Bit-Multiplizierer

$$y_0 = a_0 \cdot b_0$$

$$y_1 = a_0 \cdot \overline{a_1} \cdot b_1 + a_0 \cdot \overline{b_0} \cdot b_1 + a_1 \cdot b_0 \cdot \overline{b_1} + \overline{a_0} \cdot a_1 \cdot b_0$$

$$y_2 = \overline{a_0} \cdot a_1 \cdot b_1 + a_1 \cdot \overline{b_0} \cdot b_1$$
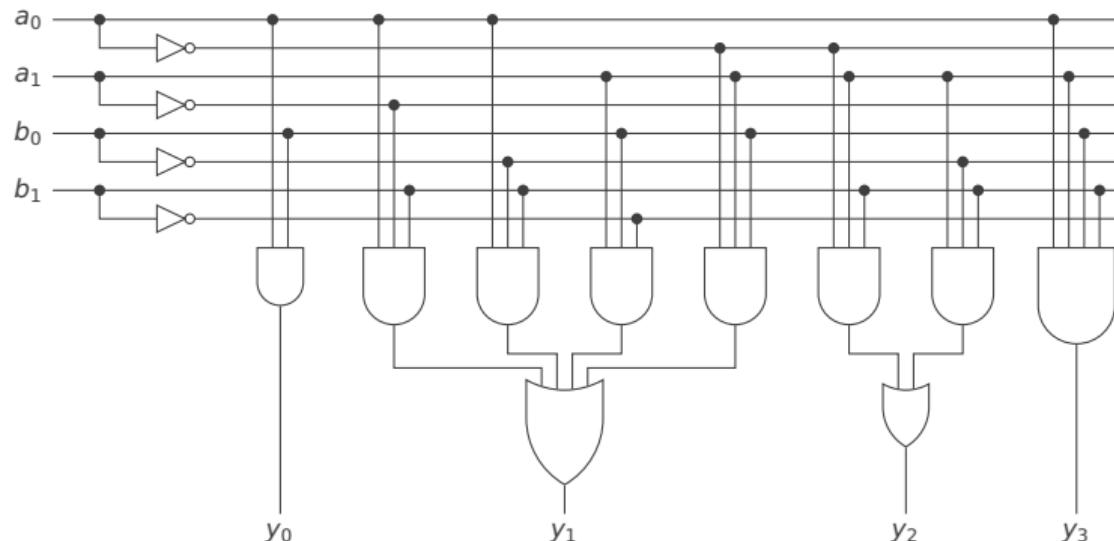
$$y_3 = a_0 \cdot a_1 \cdot b_0 \cdot b_1$$




Dekodierer

k -zu- n -Dekodierer: **Auswahl eines** von n Ausgängen $y_i = 1$ durch Binärdarstellung an den Eingängen (x_0, \dots, x_{k-1}) .

Es gilt $0 \leq i < n$ und $1 \leq n \leq 2^k$.

Anwendung: Adressen oder Instruktionen

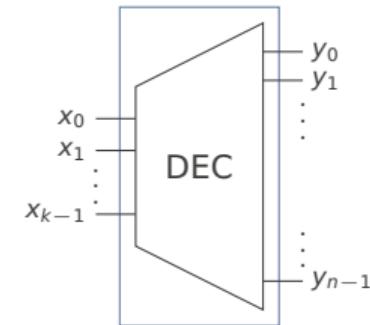

Beispiel: 2-zu-4-Dekodierer


x_1	x_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

$$y_0 = \overline{x_0} \cdot \overline{x_1}$$

$$y_1 = x_0 \cdot \overline{x_1}$$

$$y_2 = \overline{x_0} \cdot x_1$$

$$y_3 = x_0 \cdot x_1$$

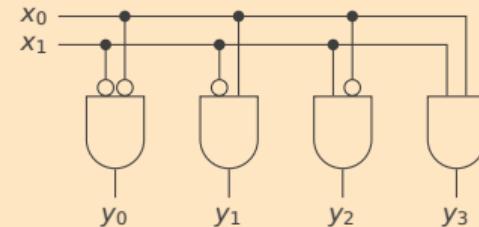


Kodierer

n -zu- k -Kodierer: Ausgabe (y_0, \dots, y_{k-1}) ist **Binärdarstellung** für den Index **eines** aktiven Eingangs $x_i = 1$.

Es gilt $0 \leq i < n$ und $k \geq \lceil \log_2 n \rceil$.

Anwendung: Kodierung gedrückter Taste

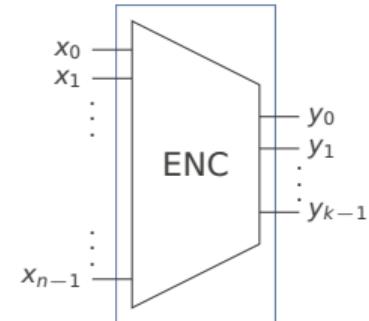


Beispiel: Naiver 8-zu-3-Kodierer

$$y_0 = x_1 + x_3 + x_5 + x_7$$

$$y_1 = x_2 + x_3 + x_6 + x_7$$

$$y_2 = x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

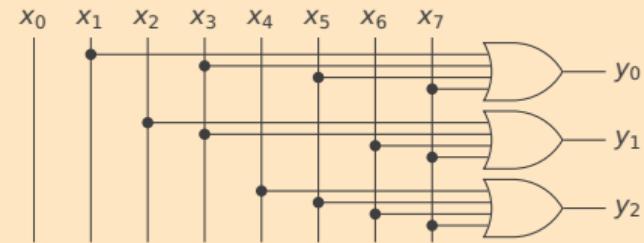

Problem: Undefinierte Ausgabe, falls mehrere Eingänge aktiv sind.

Syllabus – Wintersemester 2020/21

07.10.20	1. Einführung
14.10.20	2. Kombinatorische Logik I
21.10.20	3. Kombinatorische Logik II
28.10.20	4. Sequenzielle Logik I
04.11.20	5. Sequenzielle Logik II
11.11.20	6. Arithmetik I
18.11.20	7. Arithmetik II
25.11.20	8. Befehlssatzarchitektur (ARM) I
02.12.20	9. Befehlssatzarchitektur (ARM) II
09.12.20	10. Prozessorarchitekturen
16.12.20	11. Ein-/Ausgabe
06.01.21	12. Speicher
13.01.21	13. Leistung
20.01.21	14. Wiederholung, Fragestunde
27.01.21	Klausur (1. Termin)