

# Rechnerarchitektur

Sequenzielle Logik I

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Böhme



Wintersemester 2020/21 · 28. Oktober 2020

# Gliederung heute

- 1. Abschluss der Kombinatorischen Logik**
2. Flipflops
3. Schaltwerke

 
 
# Multiplexer

Auswahl einer Datenquelle  $x_i$  (bzw. Senke  $y_j$  für Demultiplexer) über  $n$  Steuerleitungen:



# Schaltungstechnische Realisierung


für  $n = 2$  Steuerleitungen

  


# Schaltungstechnische Realisierung

für  $n = 2$  Steuerleitungen

## Steuerlogik

 


## Alternative mit Vorinvertierung

 

# OTP-Logikanordnungen

(engl. one time programmable)

## Grundstruktur

 


## Programmierung der Bauelemente

Hohe Schreibströme brennen Sicherungen (engl. fuses) auf dem Die durch oder neutralisieren Dioden.

# Varianten

 
## Programmable Read-Only Memory (PROM)

- AND-Matrix fest, OR-Matrix programmierbar
- Direkte Realisierung von Wahrheitstabellen
- PROM mit  $2^n$   $m$ -Bit-Worten implementiert jede Schaltfunktion  $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ .



 
## Programmable Array Logic (PAL)

- AND-Matrix programmierbar, OR-Matrix fest
- Realisiert DNFs bis zu einer Obergrenze von Produkttermen pro Summand


 
## Programmable Logic Array (PLA)

- AND-Matrix **und** OR-Matrix programmierbar
- Realisiert DNFs bis zu einer Obergrenze an Produkttermen (gg. durch Anzahl der AND-Gatter)





# Hörsaalfrage



24 82 94 16

  1. Welches PROM realisiert diesen 2-Bit-Multiplizierer?

$$8y_1 + 4y_2 + 2y_3 + y_4 = (2x_1 + x_2) \times (2x_3 + x_4)$$



Zugang: <https://arsnova.uibk.ac.at> mit Zugangsschlüssel **24 82 94 16**. Oder scannen Sie den QR-Kode.



# Abgrenzung

## Kombinatorische Logik

- Keine Rückkopplung
- Grundelemente sind **Gatter**
- Schaltnetze sind idealisiert **verzögerungsfrei**
- Beschreibung durch **Wahrheitstabellen** oder **Boolesche Ausdrücke**

## Sequenzielle Logik


- **Kontrollierte** Rückkopplung
- Grundelemente sind **Flipflops** und Gatter
- Schaltwerke berücksichtigen **Zeitverhalten** unter Annahme konstanter **Gatterlaufzeit**  $\tau$
- Beschreibung durch **Zustandstabelle** und **Zustandsdiagramm** oder **Ansteuer- und Ausgabegleichungen**

# Gliederung heute

1. Abschluss der Kombinatorischen Logik
2. **Flipflops**
3. Schaltwerke

# Rückkopplung eines Gatterausgangs


**Beispiel:** NOR-Gatter

 

$x(t)$	$y(t + \tau)$	$y(t + 2\tau)$	$y(t + 3\tau)$
0	$\overline{y(t)}$	$y(t)$	$\overline{y(t)}$
1	0	0	0

→ **Ausgang oszilliert weitgehend unkontrolliert.**

 
# Kreuzweise Rückkopplung zweier Gatterausgänge



$x_0(t)$	$x_1(t)$	$y_0(t + \tau)$	$y_1(t + \tau)$	$y_0(t + 2\tau)$	$y_1(t + 2\tau)$
0	0	$\overline{y_1(t)}$	$\overline{y_0(t)}$	?	?
0	1	$\overline{y_1(t)}$	0	1	0
1	0	0	$\overline{y_0(t)}$	0	1
1	1	0	0	0	0

# Kreuzweise Rückkopplung zweier Gatterausgänge

**Beispiel:** NOR-Gatter

 

## Bistabile Kippstufe


Diese Schaltung kann ein Bit in ihrem **Zustand**  $Q$  speichern.

# RS-Flipflop

Bezeichnung der zwei Eingänge

- $R$  = "reset" (löschen)
- $S$  = "set" (setzen)

Realisierung mit zwei NOR-Gattern

 


Folgezustand

charakteristische  
Tabelle

$R$	$S$	$Q'$
0	0	$Q$
0	1	1
1	0	0
1	1	nicht erlaubt

# Flipflop: bistabile Kippstufe (W)


Mechanische Analogie: Wippe

 

 
# Beispiel für den Einsatz von RS-Flipflops

Einschalten der Warnlampe bei kurzfristiger Temperaturüberschreitung,  
Taster zum Zurücksetzen

- Speicherung eines flüchtigen Werts
- Initialisierung erforderlich



## Darstellung im Zeitverlauf

 




# Getaktetes RS-Flipflop

## Idee

Vermeidung unbeabsichtigter Zustandsübergänge durch Laufzeiteffekte:

Übernahme der Signale an  $R$  und  $S$  **nur wenn** Taktsignal  $1$  ist.


## Realisierung

 

## charakteristische Tabelle

$R$	$S$	Takt	$Q'$
$d$ <sup>1)</sup>	$d$	$0$	$Q$
$0$	$0$	$1$	$Q$
$0$	$1$	$1$	$1$
$1$	$0$	$1$	$0$
$1$	$1$	$1$	$-$ <sup>2)</sup>


## Symbol

 

<sup>1)</sup> don't care, <sup>2)</sup> i. d. R. nicht erlaubt, <sup>3)</sup> auch: Clk oder  $c$  für *clock*
 
# Takt

Symmetrisches Rechtecksignal mit konstanter **Taktfrequenz** (Schwingungen pro Zeiteinheit) gemessen in **Hertz** [ $1 \text{ Hz} = 1/\text{s}$ ]



## Taktgenerierung

Industriell gefertigte **Quarze** schwingen sehr präzise ( $> 4 \text{ MHz}$ ).  
Niedrigere Frequenzen erreicht man durch (mehrfache) Teilung.


# Flankengesteuertes RS-Flipflop

## Nachteil getakteter RS-Flipflops


- mehrere Zustandsänderungen in einer Taktphase möglich
- erschwert kontrollierte Rückkopplung über Schaltnetz
 
## Alternative: Flankensteuerung

- Übernahme der Eingabewerte zu einem bestimmten Zeitpunkt
- Varianten für positive (steigende) oder negative (fallende) Flanke



# Zeitverhalten ausgewählter Flipflops

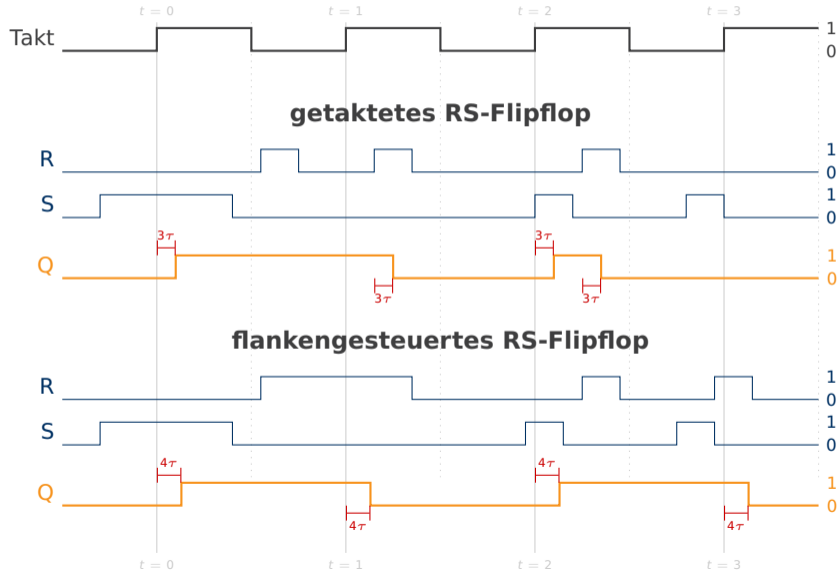


# Hörsaalfrage




24 82 94 16

 2. Welche R- und S-Signale passen zur (idealen) Ausgabe Q eines flankengesteuerten RS-Flipflops?



Zugang: <https://arsnova.uibk.ac.at> mit Zugangsschlüssel **24 82 94 16**. Oder scannen Sie den QR-Kode.

# Realisierung einer „Pipeline“

 

- parallele Speicherung/Verarbeitung unterschiedlicher Daten
- schrittweise **Weitergabe** der Ergebnisse bei Taktflanke
- Ergebnis liegt (im Beispiel) nach drei Takten am Ausgang an.
- **Voraussetzung:** Die maximale Verzögerung aller Schaltnetze – **der kritische Pfad** – ist kürzer als ein Taktzyklus.


# D-Flipflop

(Abk. für Daten oder Delay, engl. *Verzögerung*)

## Eigenschaften


- Ein Datenbit  $D = S = \bar{R}$  als Eingang (vermeidet  $R = S = 1$ ).
- Bei Takt = 1 wird der Folgezustand  $Q' = D$  gesetzt.

## Realisierung

 

$D$	Takt	$Q'$
0	0	$Q$
0	1	0
1	0	$Q$
1	1	1


## Symbol

 

→ D-Flipflops kommen häufig mit Flankensteuerung zum Einsatz.
 
# Flankenerkennung

schaltungstechnische Realisierung für **positive** Flanke




→ Ausnutzung von Laufzeiteffekten



# Realisierung mit NAND- und AND-Gattern

positiv flankengesteuertes D-Flipflop

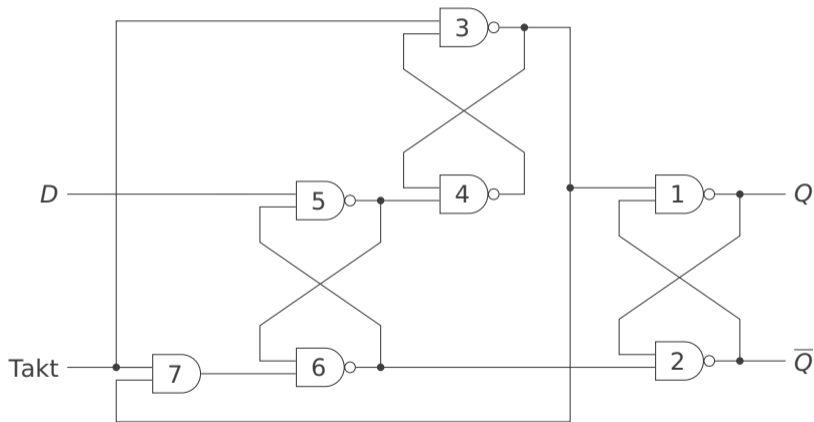


(Funktionsweise nicht prüfungsrelevant)

# Gliederung heute

1. Abschluss der Kombinatorischen Logik
2. Flipflops
3. **Schaltwerke**

# Beispiel: $n$ -Bit-Register

 


## Konstruktion aus flankengesteuerten D-Flipflops

Übernahme der Daten von einem **Datenbus  $d$**  der Breite  $n$  Bit bei steigender Flanke des „Load“-Signals.

# Beispiel: $n$ -Bit-Schieberegister
 
## Anwendungen

- seriell-zu-parallel-Wandlung
- arithmetische Operationen



## Konstruktion aus flankengesteuerten D-Flipflops

Verschiebung der Binärwerte pro Takt um eine Position nach rechts.

# Syllabus – Wintersemester 2020/21

07.10.20	1. Einführung
14.10.20	2. Kombinatorische Logik I
21.10.20	3. Kombinatorische Logik II
28.10.20	4. Sequenzielle Logik I
04.11.20	5. Sequenzielle Logik II
11.11.20	6. Arithmetik I
18.11.20	7. Arithmetik II
25.11.20	8. Befehlssatzarchitektur (ARM) I
02.12.20	9. Befehlssatzarchitektur (ARM) II
09.12.20	10. Prozessorarchitekturen
16.12.20	11. Ein-/Ausgabe
06.01.21	12. Speicher
13.01.21	13. Leistung
20.01.21	14. Wiederholung, Fragestunde
<b>27.01.21</b>	<b>Klausur (1. Termin)</b>