

Rechnerarchitektur

Sequenzielle Logik I

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Böhme



Wintersemester 2021/22 · 27. Oktober 2021

Gliederung heute

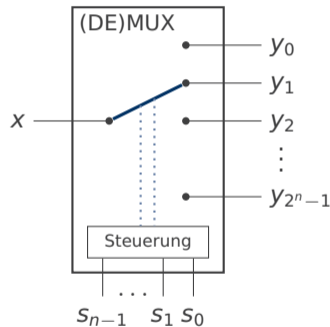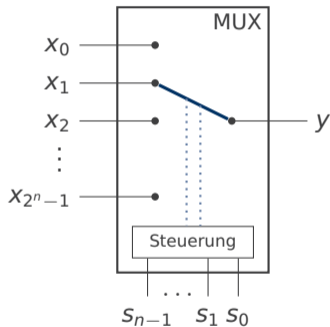- 1. Abschluss der Kombinatorischen Logik**
2. Flipflops
3. Schaltwerke



Multiplexer

Auswahl einer Datenquelle x_i (bzw. Senke y_j für Demultiplexer) über n Steuerleitungen:



Schaltungstechnische Realisierung


für $n = 2$ Steuerleitungen

  


Schaltungstechnische Realisierung

für $n = 2$ Steuerleitungen

Steuerlogik

 


Alternative mit Vorinvertierung

 

OTP-Logikanordnungen

(engl. one time programmable)

Grundstruktur

 

Programmierung der Bauelemente

Hohe Schreibströme brennen Sicherungen (engl. fuses) auf dem Die durch oder neutralisieren Dioden.

Varianten

Programmable Read-Only Memory (PROM)




- AND-Matrix fest, OR-Matrix programmierbar
- Direkte Realisierung von Wahrheitstabellen
- PROM mit 2^n m -Bit-Worten implementiert jede Schaltfunktion $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$.

Programmable Array Logic (PAL)

- AND-Matrix programmierbar, OR-Matrix fest
- Realisiert DNFs bis zu einer Obergrenze von Produkttermen pro Summand

Programmable Logic Array (PLA)

   - AND-Matrix **und** OR-Matrix programmierbar
- Realisiert DNFs bis zu einer Obergrenze an Produkttermen (gg. durch Anzahl der AND-Gatter)





Hörsaalfrage



24 82 94 16

  1. Welches PROM realisiert diesen 2-Bit-Multiplizierer?

$$8y_1 + 4y_2 + 2y_3 + y_4 = (2x_1 + x_2) \times (2x_3 + x_4)$$



Zugang: <https://arsnova.uibk.ac.at> mit Zugangsschlüssel **24 82 94 16**. Oder scannen Sie den QR-Kode.

Abgrenzung

Kombinatorische Logik

- Keine Rückkopplung
- Grundelemente sind **Gatter**
- Schaltnetze sind idealisiert **verzögerungsfrei**
- Beschreibung durch **Wahrheitstabellen** oder **Boolesche Ausdrücke**

Sequenzielle Logik


- **Kontrollierte** Rückkopplung
- Grundelemente sind **Flipflops** und Gatter
- Schaltwerke berücksichtigen **Zeitverhalten** unter Annahme konstanter **Gatterlaufzeit** τ
- Beschreibung durch **Zustandstabelle** und **Zustandsdiagramm** oder **Ansteuer- und Ausgabegleichungen**

Gliederung heute

1. Abschluss der Kombinatorischen Logik
2. **Flipflops**
3. Schaltwerke

Rückkopplung eines Gatterausgangs


Beispiel: NOR-Gatter

 

$x(t)$	$y(t + \tau)$	$y(t + 2\tau)$	$y(t + 3\tau)$
0	$\overline{y(t)}$	$y(t)$	$\overline{y(t)}$
1	0	0	0

→ **Ausgang oszilliert weitgehend unkontrolliert.**

 
Kreuzweise Rückkopplung zweier Gatterausgänge



$x_0(t)$	$x_1(t)$	$y_0(t + \tau)$	$y_1(t + \tau)$	$y_0(t + 2\tau)$	$y_1(t + 2\tau)$
0	0	$\overline{y_1(t)}$	$\overline{y_0(t)}$?	?
0	1	$\overline{y_1(t)}$	0	1	0
1	0	0	$\overline{y_0(t)}$	0	1
1	1	0	0	0	0

Kreuzweise Rückkopplung zweier Gatterausgänge

Beispiel: NOR-Gatter

 

Bistabile Kippstufe


Diese Schaltung kann ein Bit in ihrem **Zustand** Q speichern.

RS-Flipflop

Bezeichnung der zwei Eingänge

- R = "reset" (löschen)
- S = "set" (setzen)

Realisierung mit zwei NOR-Gattern

 


Folgezustand

charakteristische
Tabelle

R	S	Q'
0	0	Q
0	1	1
1	0	0
1	1	nicht erlaubt

Flipflop: bistabile Kippstufe (W)


Mechanische Analogie: Wippe

 

 
Beispiel für den Einsatz von RS-Flipflops

Einschalten der Warnlampe bei kurzfristiger Temperaturüberschreitung, Taster zum Zurücksetzen

- Speicherung eines flüchtigen Werts
- Initialisierung erforderlich



Darstellung im Zeitverlauf

 


Getaktetes RS-Flipflop

Idee

Vermeidung unbeabsichtigter Zustandsübergänge durch Laufzeiteffekte:

Übernahme der Signale an R und S **nur wenn** Taktsignal 1 ist.


Realisierung

 

charakteristische Tabelle

R	S	Takt	Q'
$d^{1)}$	d	0	Q
0	0	1	Q
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	$-^{2)}$


Symbol

 

¹⁾ don't care, ²⁾ i. d. R. nicht erlaubt, ³⁾ auch: Clk oder c für *clock*

Takt

 Symmetrisches Rechtecksignal mit konstanter **Taktfrequenz** (Schwingungen pro Zeiteinheit) gemessen in **Hertz** [$1 \text{ Hz} = 1/s$]



Taktgenerierung

Industriell gefertigte **Quarze** schwingen sehr präzise ($> 4 \text{ MHz}$).
Niedrigere Frequenzen erreicht man durch (mehrfache) Teilung.


Flankengesteuertes RS-Flipflop

Nachteil getakteter RS-Flipflops


- mehrere Zustandsänderungen in einer Taktphase möglich
- erschwert kontrollierte Rückkopplung über Schaltnetz

Alternative: Flankensteuerung

 - Übernahme der Eingabewerte zu einem bestimmten Zeitpunkt
- Varianten für positive (steigende) oder negative (fallende) Flanke



Zeitverhalten ausgewählter Flipflops

 


Hörsaalfrage




24 82 94 16

 2. Welche R- und S-Signale passen zur (idealen) Ausgabe Q eines flankengesteuerten RS-Flipflops?



Zugang: <https://arsnova.uibk.ac.at> mit Zugangsschlüssel **24 82 94 16**. Oder scannen Sie den QR-Kode.

Realisierung einer „Pipeline“

 

- parallele Speicherung/Verarbeitung unterschiedlicher Daten
- schrittweise **Weitergabe** der Ergebnisse bei Taktflanke
- Ergebnis liegt (im Beispiel) nach drei Takten am Ausgang an.
- **Voraussetzung:** Die maximale Verzögerung aller Schaltnetze – **der kritische Pfad** – ist kürzer als ein Taktzyklus.


D-Flipflop

(Abk. für Daten oder Delay, engl. *Verzögerung*)

Eigenschaften


- Ein Datenbit $D = S = \bar{R}$ als Eingang (vermeidet $R = S = 1$).
- Bei Takt = 1 wird der Folgezustand $Q' = D$ gesetzt.

Realisierung

 

D	Takt	Q'
0	0	Q
0	1	0
1	0	Q
1	1	1


Symbol

 

→ D-Flipflops kommen häufig mit Flankensteuerung zum Einsatz.

Flankenerkennung

 
schaltungstechnische Realisierung für **positive** Flanke



→ Ausnutzung von Laufzeiteffekten

Realisierung mit NAND- und AND-Gattern

positiv flankengesteuertes D-Flipflop

 


(Funktionsweise nicht prüfungsrelevant)

Gliederung heute

1. Abschluss der Kombinatorischen Logik
2. Flipflops
3. **Schaltwerke**

Beispiel: n -Bit-Register

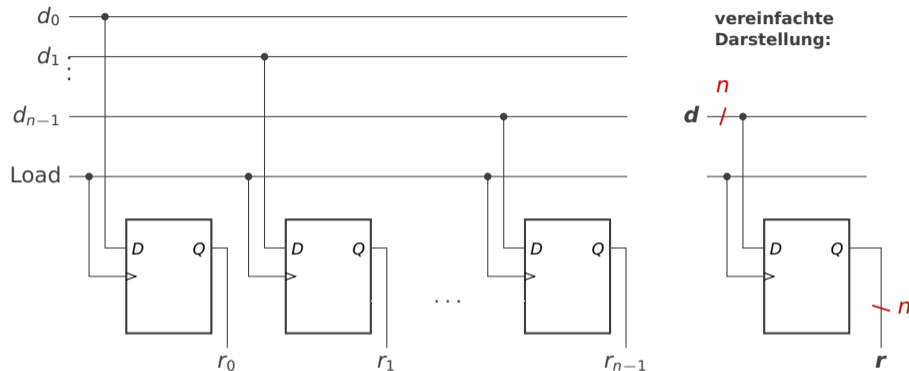


Konstruktion aus flankengesteuerten D-Flipflops

Übernahme der Daten von einem **Datenbus d** der Breite n Bit bei steigender Flanke des „Load“-Signals.

 Beispiel: n -Bit-Schieberegister

Anwendungen

- seriell-zu-parallel-Wandlung
- arithmetische Operationen



Konstruktion aus flankengesteuerten D-Flipflops

Verschiebung der Binärwerte pro Takt um eine Position nach rechts.

Syllabus – Wintersemester 2021/22

06.10.21	1. Einführung
13.10.21	2. Kombinatorische Logik I
20.10.21	3. Kombinatorische Logik II
27.10.21	4. Sequenzielle Logik I
03.11.21	5. Sequenzielle Logik II
10.11.21	6. Arithmetik I
17.11.21	7. Arithmetik II
24.11.21	8. Befehlssatzarchitektur (ARM) I
01.12.21	9. Befehlssatzarchitektur (ARM) II
15.12.21	10. Ein-/Ausgabe
12.01.22	11. Prozessorarchitekturen
19.01.22	12. Speicher
26.01.22	13. Leistung
02.02.22	Klausur (1. Termin)