

Rechnerarchitektur

Arithmetik I

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Böhme

Wintersemester 2021/22 · 10. November 2021

Gliederung heute

1. **Addition und Subtraktion**
2. Arithmetisch-logische Einheit

Addieren von Binärzahlen

Addition positiver n -stelliger Binärzahlen a und b stellenweise von rechts nach links:

- An jeder Stelle i kann ein **Übertrag** (engl. *carry*) $c_i = 1$ auftreten.
- Falls Summe $y = a + b \geq 2^n$, reichen n Bit nicht mehr für die Darstellung des Ergebnisses aus. Das $(n + 1)$ -te Summenbit wird als **Überlauf** (engl. *overflow*) bezeichnet.

Beispiele

(für $n = 8$)

$$\begin{array}{r} 0001\ 0111 \quad (23)_{10} \\ + 0101\ 0110 \quad (86)_{10} \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0011\ 0111 \quad (55)_{10} \\ + 1101\ 0110 \quad (214)_{10} \\ \hline \end{array}$$


Übertrag („1 gemerkt“) \rightarrow

$$\begin{array}{r} 1\ 11 \\ 0110\ 1101 \quad (109)_{10} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1\ 111\ 11 \\ 1\ 0000\ 1101 \quad (269)_{10} \end{array}$$

8-Bit-Summe

$$0000\ 1101 \quad (13)_{10}$$

Zahlendarstellung

 

Beispiel $n = 4$ Bit für

- natürliche Zahlen $0 \leq k < 2^n$ (**eindeutig** in n -Bit-Register) und
- **vorzeichenbehaftete** ganze Zahlen $-2^{(n-1)} \leq z < +2^{(n-1)}$ in der **Zweierkomplement**-Darstellung

Vergleich am Zahlenstrahl

Binärdarstellung vorzeichenbehafteter Ganzzahlen mit n Stellen

Wertebereiche

(Beispiele für $n = 8$ Bit)

positive Binärzahlen

$0, 1, \dots, 2^{n-1} - 1, 2^{n-1}, \dots, 2^n - 1$
0 1 127 128 255

Zweierkomplement

$-2^{n-1}, \dots, -1, 0, 1, \dots, 2^{n-1} - 1$
-128 -1 0 1 127

Arithmetische Negation in Zweierkomplementdarstellung

1. Invertiere alle Bits. $(127)_{10} = (0111\ 1111)_2 \Rightarrow (1000\ 0000)_2 = (-128)_{10}$
2. Addiere 1. $(-128)_{10} + 1 = (1000\ 0000)_2 + 1 = (1000\ 0001)_2 = (-127)_{10}$

Fallunterscheidung

1. Zahlen a und b **positiv** (d. h. „Vorzeichenbits“ $a_{n-1} = b_{n-1} = 0$)

Arithmetischer Überlauf bei $y_{n-1} = 1$ ($\Leftrightarrow c_{n-1} = 0$ und $c_{n-2} = 1$)

2. Zahlen a und b **negativ** (d. h. „Vorzeichenbits“ $a_{n-1} = b_{n-1} = 1$)

$\Rightarrow a' = -a$ und $b' = -b$ positiv, also gilt:

$$y' = a + b = (2^n - a') + (2^n - b') = 2 \cdot 2^n - (a' + b')$$

Das korrekte Ergebnis $y = 2^n - (a' + b') = y' - 2^n$ wird durch Abschneiden und Ignorieren des Übertragsbits c_{n-1} erreicht.

Arithmetischer Überlauf bei $y_{n-1} = 0$ ($\Leftrightarrow c_{n-1} = 1$ und $c_{n-2} = 0$)

3. Vorzeichen von a und b **unterschiedlich** (z. B. sei b negativ)

$$y' = a + b = a + (2^n - b') = 2^n - (b' - a) \text{ ist korrekt für } |b| > |a|.$$

Das korrekte Ergebnis für $|b| \leq |a|$ ist $y = a - b' = y' - 2^n$.

Auch hier: Abschneiden und Ignorieren des Übertragsbits c_{n-1} .

Kein arithmetischer Überlauf möglich !

Rechenbeispiele

($n = 8$ Bit)

$$\begin{array}{r} \phantom{(23)_{10}} \\ + \phantom{(-1)_{10}} \\ \hline \text{Übertrag} \\ \text{Register } y' \\ \text{Ergebnis} \phantom{(22)_{10}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \phantom{(55)_{10}} \\ + \phantom{(-42)_{10}} \\ \hline \\ \\ \phantom{(13)_{10}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \phantom{(-17)_{10}} \\ + \phantom{(-3)_{10}} \\ \hline \text{Übertrag} \\ \text{Register } y' \\ \text{Ergebnis} \phantom{(-20)_{10}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \phantom{(-17)_{10}} \\ + \phantom{(3)_{10}} \\ \hline \\ \\ \phantom{(-14)_{10}} \end{array}$$

Hörsaalfrage



24 82 94 16

Welche Bitfolge entspricht der Zweierkomplement-Darstellung der Zahl -4 bei $n = 8$ Bit?

- 0000 1011
- 0000 1100
- 1011 1111
- 1101 1111
- 1111 1011
- **1111 1100** denn: $0000\ 0100 \Rightarrow 1111\ 1011 + 1 = 1111\ 1100$

Zugang: <https://arsnova.uibk.ac.at> mit Zugangsschlüssel **24 82 94 16**. Oder scannen Sie den QR-Kode.


Halbaddierer (engl. Half Adder)

- Ermittelt aus a_0 und b_0 Summe y_0 und Übertrag c_0 .
- Einsatz für niederwertigste Bits.
- Verzögerung: τ für c_0 und 2τ für y_0 .

Wahrheitstabelle

a_0	b_0	y_0	c_0
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Realisierung

 


$$c_0 = a_0 \cdot b_0$$

$$y_0 = a_0 \oplus b_0$$

↑
XOR

Symbol

 


Volladdierer (engl. Full Adder)

- Addiert a_i , b_i und c_{i-1} an Bitpositionen $i = 1, \dots, n - 1$.
- Gibt Summe y_i und Übertrag c_i aus.


Wahrheitstabelle

a_i	b_i	c_{i-1}	y_i	c_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Realisierung

 

Symbol

 


$$c_i = a_i \cdot b_i + a_i \cdot c_{i-1} + b_i \cdot c_{i-1}$$

$$y_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1}$$

Serielles Addierwerk

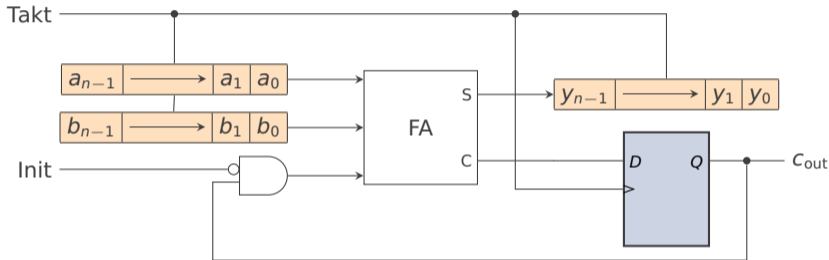
Konstruktion eines **synchronen Schaltwerks** aus einem Volladdierer, einem Flipflop und drei n -Bit-Schieberegistern:



- Der Init-Eingang dient zum Löschen des Übertrags, falls das Flipflop nicht initialisiert ist.
- In Takt t wird Ergebnisbit y_t aus a_t , b_t und c_{t-1} bestimmt.
- Die Addition von zwei n -Bit-Zahlen benötigt n Taktzyklen.

Paralleles Addierwerk

 
Konstruktion aus $n - 1$ Voll- und einem Halbaddierer:



- Übertrag an Position $i = 0$ kann alle Bitstellen 1 bis $n - 1$ durchlaufen, daher: "Ripple Carry"-Addierer (RCA)
- Maximale Verzögerung: $2n \cdot \tau$
- Verbesserung in der Praxis: "Carry Look-Ahead"-Addierer (CLA) addieren mit konstanter Verzögerung.

Paralleles Addierwerk

 Konstruktion aus n Volladdierern mit Übertrag-Eingang:




- Übertrag an Position $i = 0$ kann alle Bitstellen 1 bis $n - 1$ durchlaufen, daher: “Ripple Carry”-Addierer (RCA)
- Maximale Verzögerung: $2n \cdot \tau$
- Verbesserung in der Praxis: “Carry Look-Ahead”-Addierer (CLA) addieren mit konstanter Verzögerung.

Kombiniertes Addier-/Subtrahierwerk

Steuereingang s **wählt** zwischen **Addition** ($a + b$) für $s = 0$ und **Subtraktion** ($a - b$) für $s = 1$.

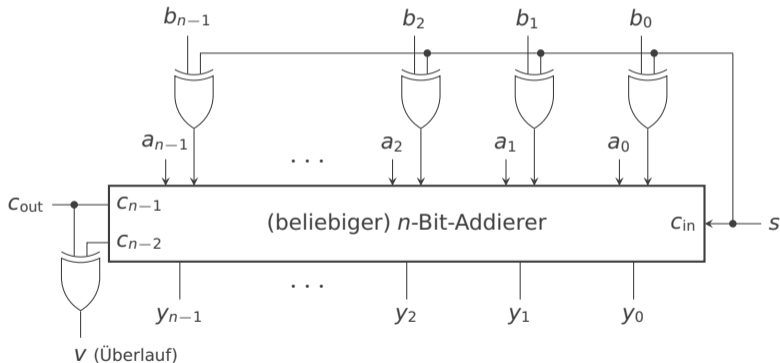Idee: XOR-Gatter invertieren Bits b_i wenn $s = 1$.




Gliederung heute

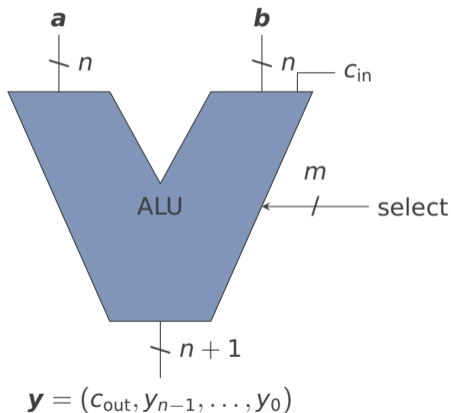
1. Addition und Subtraktion
2. **Arithmetisch-logische Einheit**

Arithmetisch-logische Einheit (ALU)

Multifunktionsmodul für Verknüpfungen zwischen n -Bit-Registern



Schematischer Schaltungsaufbau

 

Weitere Strukturierung der Select-Eingänge s_i sinnvoll, z. B.


- s_2 entscheidet zwischen arithmetischen und logischen Operationen;
- s_1 und s_0 wählen konkrete (arithmetische oder logische) Operation.

Wahl der Operation

Beispiel für die Belegung des Select-Eingangs:


s_2	s_1	s_0	Funktion
0	0	0	0
0	0	1	$b - a$
0	1	0	$a - b$
0	1	1	$a + b + c$
1	0	0	$a \oplus b$
1	0	1	$a \vee b$
1	1	0	$a \wedge b$
1	1	1	1

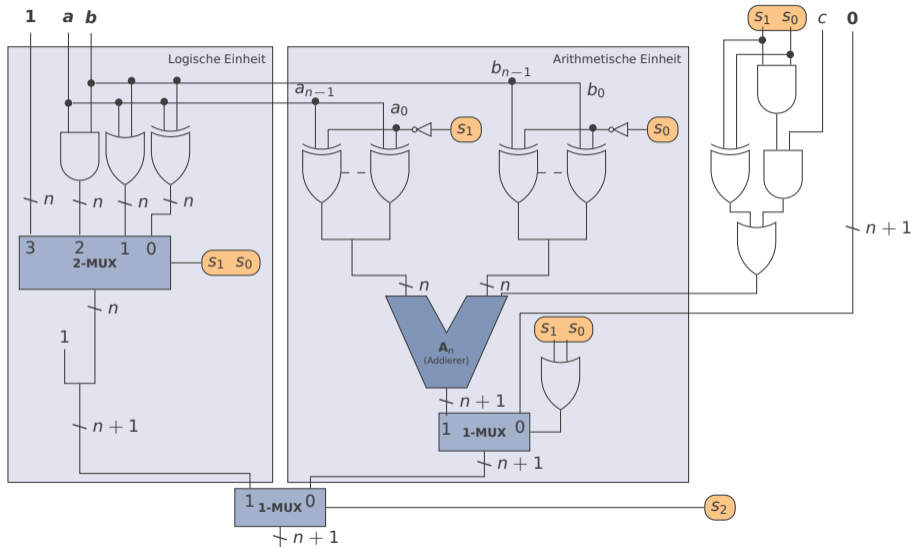Schaltungstechnische Realisierung einer ALU



Ausblick: Carry-Save-Addierer (CSA)

 Anordnung zur **partiellen Addition**: Ein CSA-Baustein integriert n Volladdierer mit **separaten** Carry-Ausgängen



→ Kaskadierung zur schnellen Addition mehrerer Summanden

Syllabus – Wintersemester 2021/22

06.10.21	1. Einführung	
13.10.21	2. Kombinatorische Logik I	
20.10.21	3. Kombinatorische Logik II	
27.10.21	4. Sequenzielle Logik I	
03.11.21	5. Sequenzielle Logik II	
10.11.21	6. Arithmetik I	
17.11.21	7. Arithmetik II	später →
24.11.21	8. Befehlssatzarchitektur (ARM) I	inday students
01.12.21	9. Befehlssatzarchitektur (ARM) II	
15.12.21	10. Ein-/Ausgabe	
12.01.22	11. Prozessorarchitekturen	
19.01.22	12. Speicher	
26.01.22	13. Leistung	
02.02.22	Klausur (1. Termin)	